



Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Joao Vitor Azevedo Marciano

743554

**Experimento de Avaliação Individual –
Circuito Sequencial para Porta Giratória
de um Banco**

São Carlos - SP

2017

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Joao Vitor Azevedo Marciano

743554

**Experimento de Avaliação Individual –
Circuito Sequencial para Porta Giratória
de um Banco**

Orientador: Fredy João Valente

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Departamento de Computação

Ciência da Computação

Laboratório de Circuitos Digitais

São Carlos - SP

2017

Lista de ilustrações

Figura 1 – Ilustração da máquina de estado do problema da porta	9
Figura 2 – Tabela de Estados gerada a partir do código Verilog	10
Figura 3 – Resultado da compilação do código da máquina de estado do problema da porta.	12
Figura 4 - Diagrama esquemático, desenhado usando o Quartus	15
Figura 5 – Transcript	15
Figura 6 - Detalhamento dos objetos na simulação.	17
Figuras 7,8,9,10,11 – Resultados da simulação RTL no Quartus	18

Lista de tabelas

Lista de quadros

Quadro 1 – Lista das entradas da máquina de estado do problema. 8

Quadro 2 – Significados dos estados relacionando com os estados reais do problema
proposto. 9

Lista de abreviaturas e siglas

FPGA	<i>Field Programmable Gate Array</i> - Arranjo de Portas Programáveis em Campo
LED	<i>Light Emitting Diode</i> - Diodo emissor de luz

Sumário

1	RESUMO	7
2	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO	8
2.1	Passo 1 – Desenhar a máquina de estado	8
2.2	Passo 2 - Escrever um código Verilog para a máquina de estado ..	9
2.3	Passo 3 – Executar o código na FPGA e realizar simulação	14
3	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO	20
4	ANÁLISE CRÍTICA E DISCUSSÃO	
	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

1 Resumo



A ideia deste experimento é implementar uma máquina de estado utilizando a linguagem de descrição de *hardware* Verilog. A máquina tenta representar uma situação do mundo real de uma porta giratória de um estabelecimento bancário.

Considere uma porta giratória integrada com detector de metais, utilizada em bancos e desenvolva um projeto de um circuito Lógico Digital para Controle da porta utilizando FSM (máquina de estados finitos). A porta possui sensores de detecção de sentido de giro, detecção de presença de pessoas, sensor detecção de presença de metais para quem estiver entrando, sinalizador luminoso para luz verde (seguir em frente) e vermelho (retornar e colocar metais na janela lateral), além de mensagem sonora indicando a necessidade de voltar e retirar metais dos bolsos e colocar na janela lateral. Considere as seguintes características operacionais:

A porta é bidirecional:

1. Quando uma pessoa adentrar a porta giratória para sair ou para entrar deve ter o sensor de presença detecta a presença de pessoa no lado correspondente e acende uma luz verde para sinalizar o “vá em frente”;

2. Se houver pessoas de ambos lados a preferência será para quem estiver saindo, assim deverá ser sinalizado verde de um lado (saída) e vermelho do lado entrada;
3. A detecção de metais ocorrerá somente para quem estiver entrando, e em caso positivo, a porta deverá acender a luz vermelha e disparar mensagem audível para que a pessoa retorne e coloque metais na janela lateral;
4. A porta deverá permanecer travada enquanto houver 2 pessoas simultâneas tentando entrar / sair, até que a pessoa entrando recue para aquela que estiver saindo sair antes dela.

2 Descrição da execução do experimento

2.1 Passo 1 – Desenhar a máquina de estado

Com o problema em questão, tem-se em mente que trata-se de uma porta giratória que geralmente gira em um único sentido, ou seja, permitindo entrada e saída. Assim, para a elaboração da máquina¹, considerou-se as entradas conforme código Verilog.


Quadro 1 – Lista das entradas da máquina de estado do problema.

Entrada	Valor lógico 0	Valor lógico 1
Giro	Parado ou sentido horário	Sentido Anti-horário
Entrada	Não há ninguém entrando	Há alguém entrando
Saida	Não há ninguém saindo	Há alguém entrando
Metais	Não há metais na entrada	Há metais na entrada

Com as entradas descritas no código Verilog, elaborou-se a máquina conforme a [Figura 1](#).

¹ Preferiu-se a utilização de uma máquina de Moore por haver conhecimento prévio deste tipo de máquina.

Figura 1 – Ilustração da máquina de estado do problema da porta

 

É importante destacar que este desenho digital foi gerado por uma ferramenta externa ao Quartus, da Altera, e por este motivo encontra-se sem o detalhamento das entradas. Essa imagem é gerada a partir do código Verilog, e este sim detalha exatamente as entradas necessárias para a transição entre os estados. Os detalhes sobre os estados podem ser encontrados nas figuras abaixo.

Figura 2 – Tabela de Estados gerada a partir do código Verilog:

State Table			
	Source State	Destination State	Condition
1	A	B	(!metais).(!saida).(entrada).(giro)
2	A	C	(metais).(entrada).(giro)
3	A	A	(!metais).(!saida).(!entrada) + (!metais).(!saida).(entrada).(!giro) + (!metais).(saida).(!giro) + (metais).(entrada) + (metais).(entrada).(!giro)
4	A	D	(!metais).(saida).(entrada).(giro)
5	A	E	(!metais).(saida).(!entrada).(giro)
6	B	B	(!metais).(!saida).(entrada) + (!metais).(saida).(!giro) + (metais).(!saida).(!entrada) + (metais).(!saida).(entrada).(!giro) + (metais).(saida).(!giro)
7	B	C	(metais).(!saida).(entrada).(giro)
8	B	A	(!metais).(!saida).(!entrada)
9	B	D	(saida).(entrada).(giro)
10	B	E	(saida).(!entrada).(giro)
11	C	B	(!metais).(!saida).(entrada)
12	C	C	(!metais).(saida).(!entrada).(!giro) + (metais)
13	C	A	(!metais).(!saida).(!entrada)
14	C	D	(!metais).(saida).(entrada)
15	C	E	(!metais).(saida).(!entrada).(giro)
16	D	B	(!metais).(!saida).(entrada).(giro)
17	D	C	(metais).(saida).(entrada)
18	D	A	(!metais).(!saida).(!entrada)
19	D	D	(!metais).(!saida).(entrada).(!giro) + (!metais).(saida).(!entrada).(!giro) + (!metais).(saida).(entrada) + (metais).(!saida) + (metais).(saida).(!entrada)
20	D	E	(!metais).(saida).(!entrada).(giro)
21	E	B	(!metais).(!saida).(entrada).(giro)
22	E	C	(metais).(!saida).(entrada).(giro)
23	E	A	(!metais).(!saida).(!entrada)
24	E	D	(!metais).(saida).(entrada)
25	E	E	(!metais).(!saida).(entrada).(!giro) + (!metais).(saida).(!entrada) + (metais).(!saida).(!entrada) + (metais).(!saida).(entrada).(!giro) + (metais).(saida)

Quadro 2 – Significado dos estados relacionando com os estados reais do problema proposto.

Estado	Significado
A	Inicial
B	Entrando
C	Detectou metal
D	Duas pessoas
E	Saindo

2.2 Passo 2 - Escrever um código Verilog para a máquina de estado

Houve uma inversão dos passos, e foi escolhido fazer primeiro o código Verilog, para a partir dele gerar a máquina de estados.

Abaixo segue o código Verilog desenvolvido para este Experimento. Para a realização deste passo, foram utilizados o programa Quartus 13.0 SP 1 e a placa FPGA Cyclone II - EP2C20F484C7.

Com a máquina de estado pronta, criou-se o código em Verilog, que encontra-se no código seguinrw e o resultado da compilação na Figura 3.

```
module inicial ( giro, entrada, saida, decMetais, ledVerde, ledVermelho, display, clock );
input giro, entrada, saida, decMetais, clock;
output [1:0] ledVerde, ledVermelho;
output [6:0] display;
```

```
reg [2:0] estado;
reg [3:0] tmp;
reg [1:0] tmpLedVerde, tmpLedVermelho;
reg [6:0] tmpDisplay;
```

```
parameter A = 3'b000, B = 3'b001, C = 3'b010, D = 3'b011, E = 3'b100;
```

```
initial estado = A;
```

```
always @( posedge clock ) begin
tmp = { giro, entrada, saida, decMetais }; // Equivamente ao código comentado abaixo
/*tmp[3] = giro;
tmp[2] = entrada;
tmp[1] = saida;
tmp[0] = decMetais;*/
```

```
case( estado )
```

```
A: begin
```

```
    tmpLedVerde = 2'b00;
    tmpLedVermelho = 2'b00;
    tmpDisplay = 7'b1111001;
```

```

    if( tmp == 4'b1100 )
        estado = B;
    if( tmp == 4'b1101 | tmp == 4'b1111 )
        estado = C;
    if( tmp == 4'b1110 )
        estado = D;
    if( tmp == 4'b1010 )
        estado = E;

```

end

B: begin

```

    tmpLedVerde = 2'b01;
    tmpLedVermelho = 2'b00;
    tmpDisplay = 7'b0100100;

    if( tmp == 4'b0000 | tmp == 4'b1000 )
        estado = A;
    if( tmp == 4'b1101 )
        estado = C;
    if( tmp == 4'b1110 | tmp == 4'b1111 )
        estado = D;
    if( tmp == 4'b1010 | tmp == 4'b1011 )
        estado = E;

```

end

C: begin

```

    tmpLedVerde = 2'b00;
    tmpLedVermelho = 2'b01;
    tmpDisplay = 7'b0110000;

    if( tmp == 4'b0100 | tmp == 4'b1100 )
        estado = B;
    if( tmp == 4'b0000 | tmp == 4'b1000 )
        estado = A;
    if( tmp == 4'b0110 | tmp == 4'b1110 )
        estado = D;
    if( tmp == 4'b1010 )
        estado = E;

```

end

D: begin

```

    tmpLedVerde = 2'b10;
    tmpLedVermelho = 2'b10;
    tmpDisplay = 7'b0011001;

    if( tmp == 4'b0111 | tmp == 4'b1111 )
        estado = C;
    if( tmp == 4'b1100 )
        estado = B;
    if( tmp == 4'b1010 )
        estado = E;
    if( tmp == 4'b0000 | tmp == 4'b1000 )
        estado = A;

```

end

```

E: begin
    tmpLedVerde = 2'b00;
    tmpLedVermelho = 2'b00;
    tmpDisplay = 7'b0010010;

    if( tmp == 4'b0000 | tmp == 4'b1000 )
        estado = A;
    if( tmp == 4'b0110 | tmp == 4'b1110 )
        estado = D;
    if( tmp == 4'b1100 )
        estado = B;
    if( tmp == 4'b1101 )
        estado = C;
    end

    default: estado = A;
endcase
end

assign ledVerde = tmpLedVerde;
assign ledVermelho = tmpLedVermelho;
assign display = tmpDisplay;

endmodule

module avaliacaoIndividual ( SW,LEDG, LEDR, HEX0, CLK );
input [3:0] SW;
input CLK;
output [1:0] LEDG, LEDR;
output [6:0] HEX0;

inicial a( SW[3], SW[2], SW[1], SW[0], LEDG, LEDR, HEX0, CLK );
endmodule

```

Capítulo 2. Descrição da execução do experimento

Figura 3 – Resultado da compilação do código da máquina de estado do problema da porta.

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Thu Dec 21 19:16:34 2017
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	projetoPessoal
Top-level Entity Name	projetoPessoal
Family	Cyclone II
Device	EP2C20F484C7
Timing Models	Final
Total logic elements	39 / 18,752 (< 1 %)
Total combinational functions	37 / 18,752 (< 1 %)
Dedicated logic registers	16 / 18,752 (< 1 %)
Total registers	16
Total pins	16 / 315 (5 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 239,616 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 52 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Para a realização dos testes, criou-se um *test bench* conforme o [Código 2.2](#).

```

module avaliacaoIndividual _TB;

    integer a;
    wire [1:0] ledVerde, ledVermelho;
    wire [6:0] display;
    reg clock;

    inicial i( a[3], a[2], a[1], a[0], ledVerde, ledVermelho, display, clock );

    //Alterando clock
    always begin
        clock <= 0;
        #25;
        clock <= 1;
        #25;
    end

initial begin
    $display("\tPorta Giratorias\n");
    $display(" Estado | Entrada | LG | LR");
    $display("-----");

    //Estado A

```

```
a = 0; #50 // a = 0000
$display( "   A   | %x%x%x%x | %x%x | %x%x", a[3], a[2], a[1], a[0],
ledVerde[1], ledVerde[0], ledVermelho[1], ledVermelho[0] );
```

```
//Estado B
```

```
a = 12; #100 // a = 1100
```

```
$display( "   B   | %x%x%x%x | %x%x | %x%x", a[3], a[2], a[1], a[0],
ledVerde[1], ledVerde[0], ledVermelho[1], ledVermelho[0] );
```

```
//Estado C
```

```
a = 13; #100 // a = 1101
```

```
$display( "   C   | %x%x%x%x | %x%x | %x%x", a[3], a[2], a[1], a[0],
ledVerde[1], ledVerde[0], ledVermelho[1], ledVermelho[0] );
```

```
//Estado D
```

```
a = 6; #100 // a = 0110
```

```
$display( "   D   | %x%x%x%x | %x%x | %x%x", a[3], a[2], a[1], a[0],
ledVerde[1], ledVerde[0], ledVermelho[1], ledVermelho[0] );
```

```
//Estado E
```

```
a = 10; #100 // a = 1010
```

```
$display( "   E   | %x%x%x%x | %x%x | %x%x", a[3], a[2], a[1], a[0],
ledVerde[1], ledVerde[0], ledVermelho[1], ledVermelho[0] );
```

```
//Estado A
```

```
a = 8; #100 // a = 1000
```

```
$display( "   A   | %x%x%x%x | %x%x | %x%x", a[3], a[2], a[1], a[0],
ledVerde[1], ledVerde[0], ledVermelho[1], ledVermelho[0] );
```

```
end
endmodule
```

Figura 4 - Diagrama esquematico, desenhado usando outra funcionalidade interna do Quartus


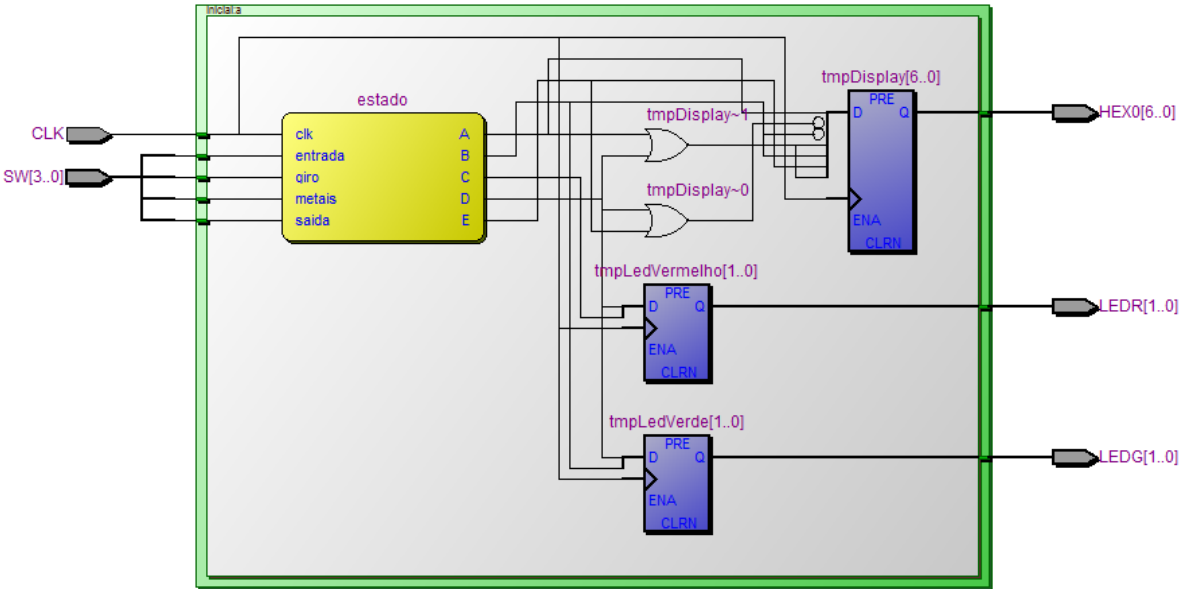


Figura 5 - Transcript

```
#          Porta Giratorias
#
# Estado  | Entrada | LG | LR
# -----
#   A    | 0000   | 00 | 00
#   B    | 1100   | 01 | 00
#   C    | 1101   | 00 | 01
#   D    | 0110   | 10 | 10
#   E    | 1010   | 00 | 00
#   A    | 1000   | 00 | 00
```




Figura 6 - Detalhamento dos objetos na simulação

 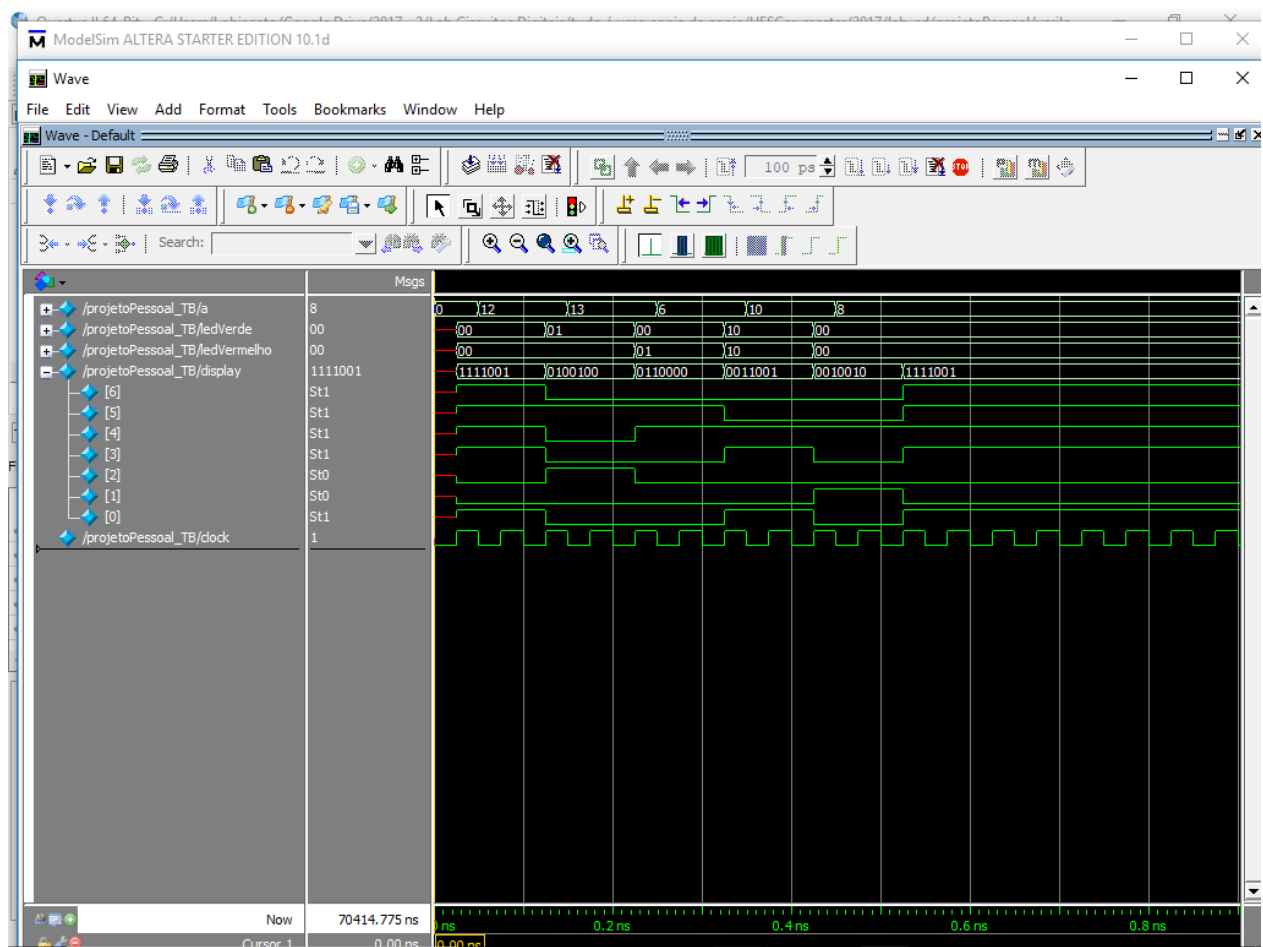
 



3 Avaliação dos resultados do experimento

Resultados da Simulação RTL

Figuras 7,8,9,10,11





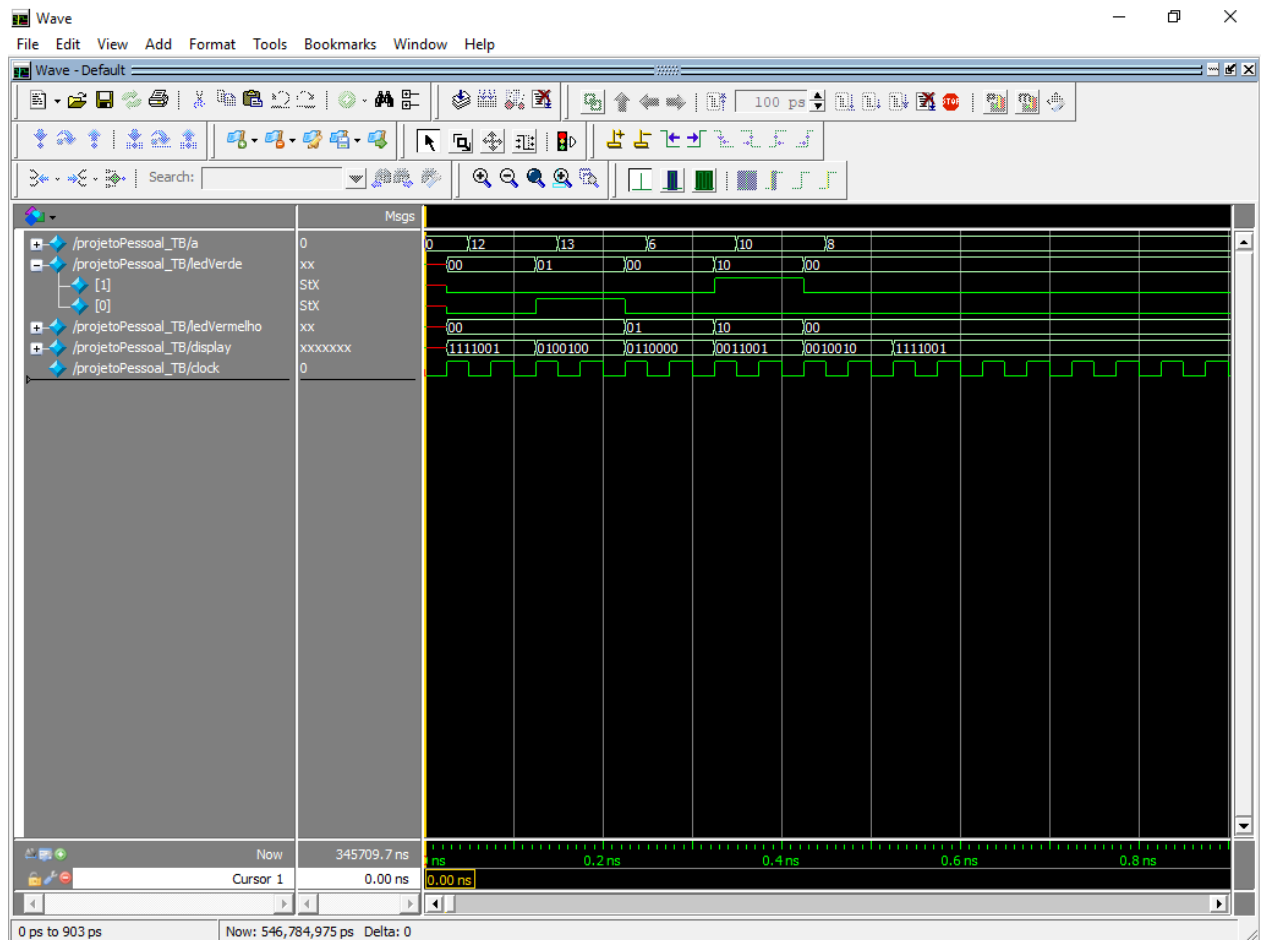
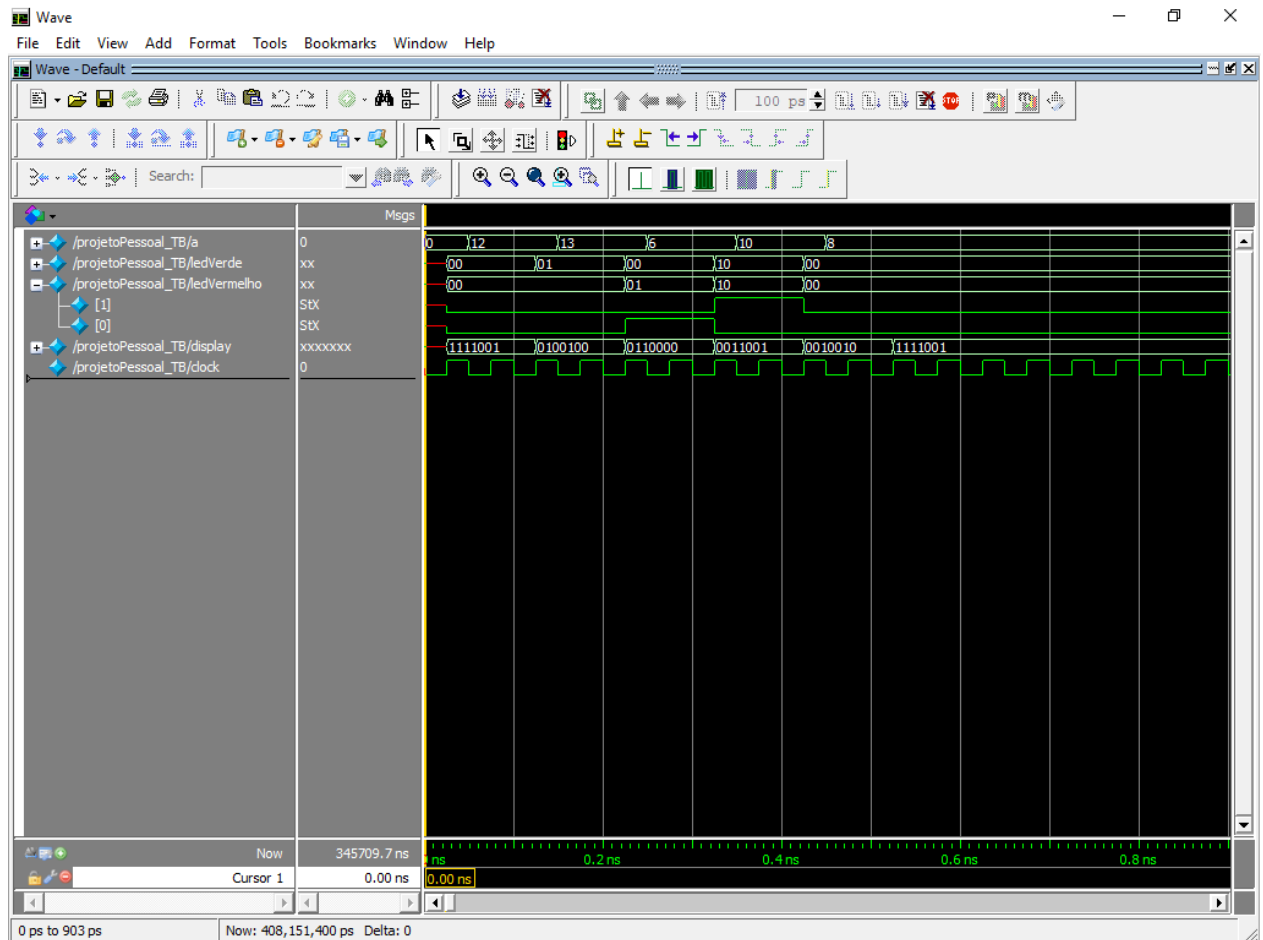


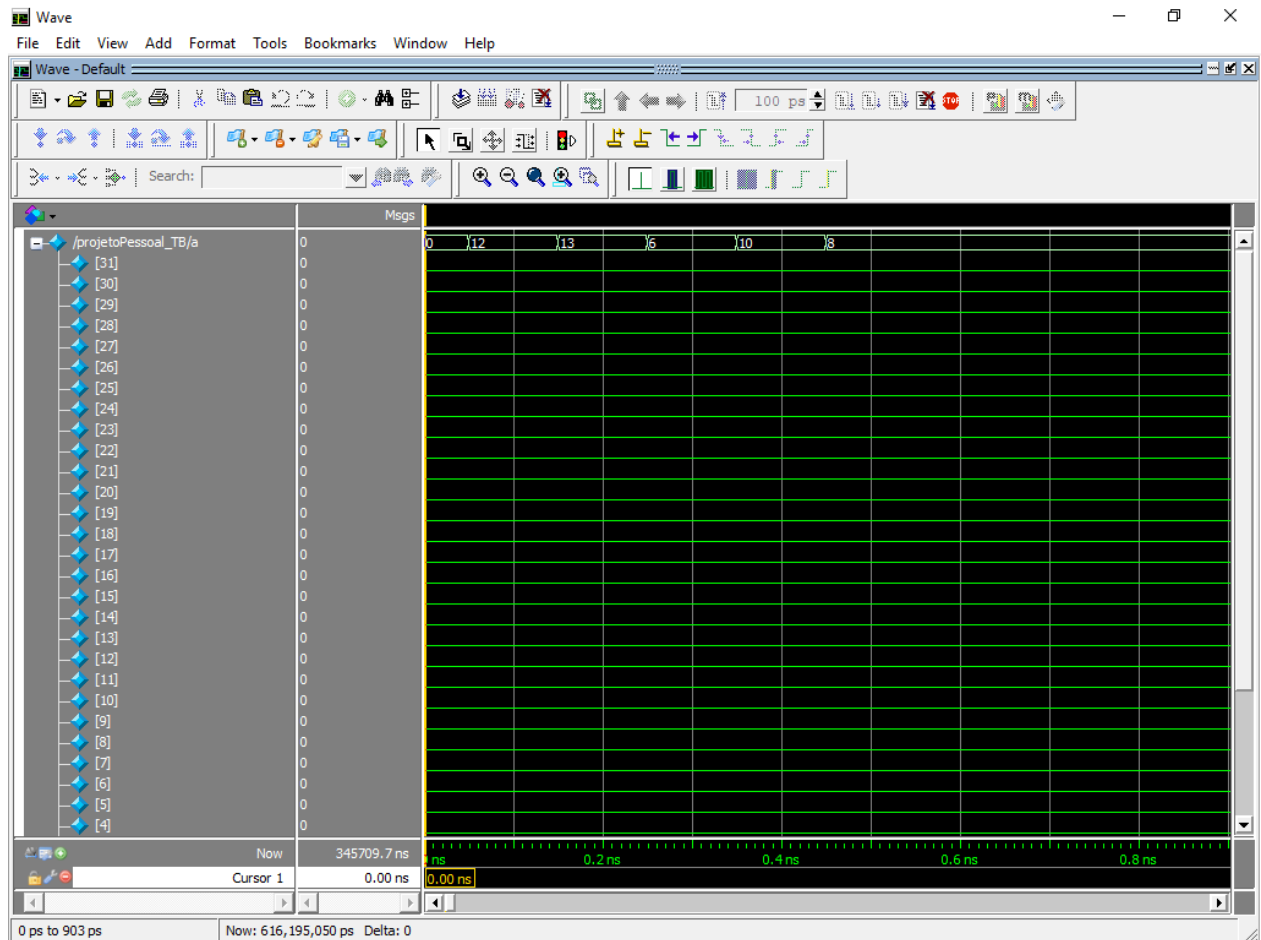


Com base nas “Waves” da simulação RTL, conclui-se que o circuito programado em Verilog corresponde ao requisitado na máquina de estados, migrando entre os estados “A”, “B”, “C” e “D” e “E” conforme as entradas são alteradas.

Resultado rodando na placa, após deploy

  

  

 

Utilizados numeros para demonstrar em qual estado o circuito se encontra(1 à 5, A à E) , e os respectivos Leds vermelho e verde, sinalizando quem deve esperar/retornar e guardar os metais, e quem já pode atravessar.

4 Análise crítica e discussão

O [Código 2.2](#) engloba todos as entradas, todos os estados e suas saídas, assim, se fosse um circuito sequencial, englobaria o circuito de excitação, circuito de memória e o circuito de saída.

Os resultados obtidos representam o comportamento ideal esperado, como definido no projeto. Das dificuldades encontradas, destacam-se as dificuldades em controlar as mudanças de estados, já que as entradas eram “pegas” automaticamente pela placa da Altera, podendo pular 2 estados de uma vez dependendo da entrada, e assim desorientar e dificultar a vida dos observadores.

Houve relativa facilidade para a idealização e desenvolvimento da máquina de estados, conteúdo já estudado previamente, principalmente devido a facilidades recentemente descobertas da ferramenta Quartus.