



Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Joao Vitor Azevedo Marciano 743554  
Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo 740951

## **Experimento 05 - Implementação de um circuito sequencial utilizando Verilog**

São Carlos - SP

2017

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Joao Vitor Azevedo Marciano                      743554  
Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo   740951

## **Experimento 05 - Implementação de um circuito sequencial utilizando Verilog**

Orientador: Fredy João Valente

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Departamento de Computação

Ciência da Computação

Laboratório de Circuitos Digitais

São Carlos - SP

2017

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Ilustração da máquina de estado do problema da garagem. . . . .	9
Figura 2 – Resultado da compilação do código da máquina de estado do problema da garagem. . . . .	12

## Lista de tabelas

# Lista de quadros

Quadro 1 – Lista das entradas da máquina de estado do problema da garagem. . . 8

Quadro 2 – Significados dos estados relacionando com os estados reais do problema  
proposto. .... 9

# Lista de abreviaturas e siglas

FPGA	<i>Field Programmable Gate Array</i> - Arranjo de Portas Programáveis em Campo
LED	<i>Light Emitting Diode</i> - Diodo emissor de luz

# Sumário

1	RESUMO .....	7
2	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO .....	8
2.1	Passo 1 – Desenhar a máquina de estado .....	8
2.2	Passo 2 - Escrever um código Verilog para a máquina de estado ..	9
2.3	Passo 3 – Executar o código na FPGA e realizar simulação	14
2.4	Passo 4 – Modificar para englobar comportamento do portão e o aviso luminoso( A para Aberto e F para fechado).....	17
2.5	Passo 5 – Circuito extra, sua FSM e código Verilog.....	18
3	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO .....	20
4	ANÁLISE CRÍTICA E DISCUSSÃO .....	
	INFORMAÇÕES ADICIONAIS .....	

# 1 Resumo

A ideia deste experimento é implementar uma máquina de estado utilizando a linguagem de descrição de *hardware* Verilog. A máquina tenta representar uma situação do mundo real de um portão de garagem.

Considere o cenário de um controle para um portão de garagem. Em um estado inicial, o portão está fechado. Caso um acionador externo seja selecionado, o portão abre. Caso o portão esteja aberto e o acionador externo seja selecionado, o portão fecha. O portão nunca abre e fecha ao mesmo tempo. O trilho no qual o portão se desloca é equipado com dois sensores que indicam quando o portão está completamente aberto e quando está completamente fechado. O motor não deve tentar abrir o portão quando esse estiver aberto e nem deve fechá-lo quando este já estiver fechado.

Para maior segurança dos usuários, o motor está equipado com um aviso luminoso que deve ser acesso quando o portão se desloca.

Deve-se assumir que não é possível parar o portão enquanto ele estiver abrindo ou fechando, mas é possível que o usuário aperte o acionador externo enquanto o portão estiver se deslocando. Nesse caso, se o portão estiver abrindo, ele deve passar a fechar e vice-versa.

Para solucionar tal problema e facilitar sua resolução, dividiu-se o processo em quatro passos:

1. Desenhar a máquina de estado para o cenário em questão;
2. Escrever um código Verilog para a máquina de estado no passo anterior;
3. Executar o código na *Field Programmable Gate Array* - Arranjo de Portas Programáveis em Campo (FPGA) e simulação.
4. Modificar código para usar a placa do Kit DE1 para simular o acionador externo, o comportamento do portão e o aviso luminoso. Sinalizar no display a letra A enquanto o portão estiver abrindo e a letra F enquanto o portão estiver fechando. Apresentar o código, o resultado da compilação e fotos que ilustrem o uso do hardware.



5. Além disso, escolheu-se uma máquina de estado qualquer para estudar como implementá-la em Verilog. ( Apresentado na seção “Informações Adicionais”).

## 2 Descrição da execução do experimento

### 2.1 Passo 1 – Desenhar a máquina de estado

Com o problema em questão, tem-se em mente que trata-se de um portão de garagem que move-se horizontalmente, ou seja, da esquerda para direita e vise e versa. Assim, para a elaboração da máquina<sup>1</sup>, considerou-se as entradas conforme o [Quadro 1](#).

Quadro 1 – Lista das entradas da máquina de estado do problema da garagem.

Entrada	Valor lógico 0	Valor lógico 1
Botao (b)	Abrir	Fechar
Aberto (a)	Não aberto	Totalmente aberto
Fechado (f)	Não fechado	Totalmente fechado
Motor (m)	Motor desligado	Motor ligado
Sentido (s)	Esquerda	Direita


Fonte: Próprio Autor

Com as entradas descritas no [Quadro 1](#) elaborou-se a máquina conforme a [Figura 1](#).

---

<sup>1</sup> Preferiu-se a utilização de uma máquina de Moore por haver conhecimento prévio deste tipo de máquina.

Figura 1 – Ilustração da máquina de estado do problema da garagem.

 

Nota: A entrada está no formato ( b, a, f, m, s ). Os significados dos estados estão no [Quadro 2](#).

Quadro 2 – Significados dos estados relacionando com os estados reais do problema pro-posto.

Estado	Significado
A	Totalmente fechado
B	Abrindo
C	Totalmente aberto
D	Fechando

Fonte: Próprio Autor

## 2.2 Passo 2 - Escrever um código Verilog para a máquina de estado

Com a máquina de estado pronto, criou-se a código em Verilog, que no estado "totalmente aberto" apresenta A *display*, no estado "totalmente fechado" apresenta F no *display*, no estado "abrindo" acende um *Light Emitting Diode* - Diodo emissor de luz (LED) verde e no estado "fechando" acende um LED vermelho. Nos estados "abrindo" e "fechando"

o *display* apresenta 0. O Verilog encontra-se no [Código 2.1](#) e o resultado da compilação na [Figura 2](#).

```

module inicial ( botao , aberto , fechado , motor , sentido , ledVerde , ledVermelho , display ,
    clock ) ;
input  botao , aberto , fechado , motor , sentido , clock ;
output ledVerde , l e d V e r m e l h o ;
output [6:0] display ;

reg    [1:0] estado ;
reg    [4:0] entrada ;

reg    [6:0] tmpDisplay ;
reg    tmpLedVerde , t m p L e d V e r m e l h o ;

p a r a m e t e r Fechado = 2 'b00 , Abrindo = 2 'b01 , Aberto = 2 'b10 , Fechando =
    2 'b11;

initial      estado = Fechado ;

always @( posedge clock ) begin
    entrada [4] = botao ;
    entrada [3] = aberto ;
    entrada [2] = fechado ;
    entrada [1] = motor ;
    entrada [0] = sentido ;

    case ( estado )
        Fechado : begin
            tmpDisplay = 7 'b0001110 ;
            tmpLedVerde = 0;
            tmpLedVermelho = 0;

            if ( entrada == 5 'b10110 ) // botao = 1 & aberto = 0 & fechado = 1 &
motor = 1 & sentido = 0
                estado = Abrindo ;
        end

        Abrindo : begin
            tmpDisplay = 7 'b1000000 ;
            tmpLedVerde = 1;
            tmpLedVermelho = 0;

            if ( entrada == 5 'b10010 ) // botao = 1      & aberto      = 0
& fechado      = 0 && motor = 1 & sentido = 0
                estado = Aberto ;
            if ( entrada == 5 'b00010 ) // botao = 0      & aberto      = 0
& fechado      = 0 & motor  = 1 & sentido == 0

```

```

        estado = Fechando ;
    end

    Aberto : begin
        tmpDisplay = 7'b0001000 ;
        tmpLedVerde = 0;
        tmpLedVermelho = 0;

        if ( entrada == 5'b01011 ) // botao = 0 & aberto = 1 & fechado = 0 &
motor = 1 & sentido = 1
            estado = Fechando ;
        end

    Fechando : begin
        tmpDisplay = 7'b1000000 ;
        tmpLedVerde = 0;
        tmpLedVermelho = 1;

        if ( entrada == 5'b10011 ) // botao = 1 & aberto = 0
& fechado = 0 & motor = 1 & sentido = 1
            estado = Abrindo ;
        if ( entrada == 5'b00011 ) // botao = 0 & aberto = 0
& fechado = 0 & motor = 1 & sentido = 1
            estado = Fechado ;
        end

    default : estado = Fechado ;

    endcase

end

assign display = tmpDisplay ;
assign ledVerde = tmpLedVerde ;
assign ledVermelho = tmpLedVermelho ;

end module

module maquina ( SW , LEDG , LEDR , HEX0 , CLK ) ; input
[4:0] SW;
input CLK;
output [0:0] LEDG , LEDR ;
output [6:0] HEX0 ;

    inicial a( SW [4] , SW [3] , SW [2] , SW [1] , SW [0] , LEDG [0] , LEDR [0] , HEX0 , CLK ) ;

end module

```

Código 2.1 – Código da máquina de estado do problema da garagem.

Figura 2 – Resultado da compilação do código da máquina de estado do problema da garagem.

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Thu Dec 07 16:56:53 2017
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	maquina
Top-level Entity Name	maquina
Family	Cyclone II
Device	EP2C20F484C7
Timing Models	Final
Total logic elements	20 / 18,752 ( < 1 % )
Total combinational functions	20 / 18,752 ( < 1 % )
Dedicated logic registers	10 / 18,752 ( < 1 % )
Total registers	10
Total pins	15 / 315 ( 5 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 239,616 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 52 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )

Para a realização dos testes, criou-se um *test bench* conforme o [Código 2.2](#).

```

module maquina_TB;
    integer a;

    wire ledVerde , ledVermelho;
    wire [6:0]    HEX;
    reg [4:0]    val;
    reg clock;

    inicial i( a[4] , a[3] , a[2] , a[1] , a[0] , ledVerde , ledVermelho , HEX , clock );

    // Al te ra nd o  clock
    always begin
        clock    <= 0;
        #25;
        clock    <= 1;
        #25;
    end

    initial      begin

```

```

$display ( "\tSistema Porta \n" );
$display ( "      Estado      | Entrada | LG      | LR | HEX " );
$display ( "-----" );

// Estado Fechado
#50
a=0;#100 // a = 00000
$write ( "      Fechado      | %x%x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a[1], a[0], ledVerde, ledVermelho );
if ( HEX == 7'b0001110 ) $display ( "      F" ); if ( HEX == 7'b1000000 )
$display ( "      O" ); if ( HEX == 7'b0001000 ) $display ( "      A" );

// Estado Abrindo
a=22;#100 // a = 10110
$write ( "      Abrindo      | %x%x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a[1], a[0], ledVerde, ledVermelho );
if ( HEX == 7'b0001110 ) $display ( "      F" ); if ( HEX == 7'b1000000 )
$display ( "      O" ); if ( HEX == 7'b0001000 ) $display ( "      A" );

// Estado Aberto
a=18;#100 // a = 10010
$write ( "      Aberto      | %x%x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a[1], a[0], ledVerde, ledVermelho );
if ( HEX == 7'b0001110 ) $display ( "      F" ); if ( HEX == 7'b1000000 )
$display ( "      O" ); if ( HEX == 7'b0001000 ) $display ( "      A" );

// Estado Fechando
a=11;#100 // a = 01011
$write ( "      Fechando      | %x%x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a[1], a[0], ledVerde, ledVermelho );
if ( HEX == 7'b0001110 ) $display ( "      F" ); if ( HEX == 7'b1000000 )
$display ( "      O" ); if ( HEX == 7'b0001000 ) $display ( "      A" );



// Estado Fechado
#50
a=3;#100 // a = 00011
$write ( "      Fechado      | %x%x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a[1], a[0], ledVerde, ledVermelho );
if ( HEX == 7'b0001110 ) $display ( "      F" ); if ( HEX == 7'b1000000 )
$display ( "      O" ); if ( HEX == 7'b0001000 ) $display ( "      A" );
end
e nd mo du le



```

Código 2.2 – Código da máquina de estado do problema da garagem.

# 3 Avaliação dos resultados do experimento

## Resultados da Simulação RTL

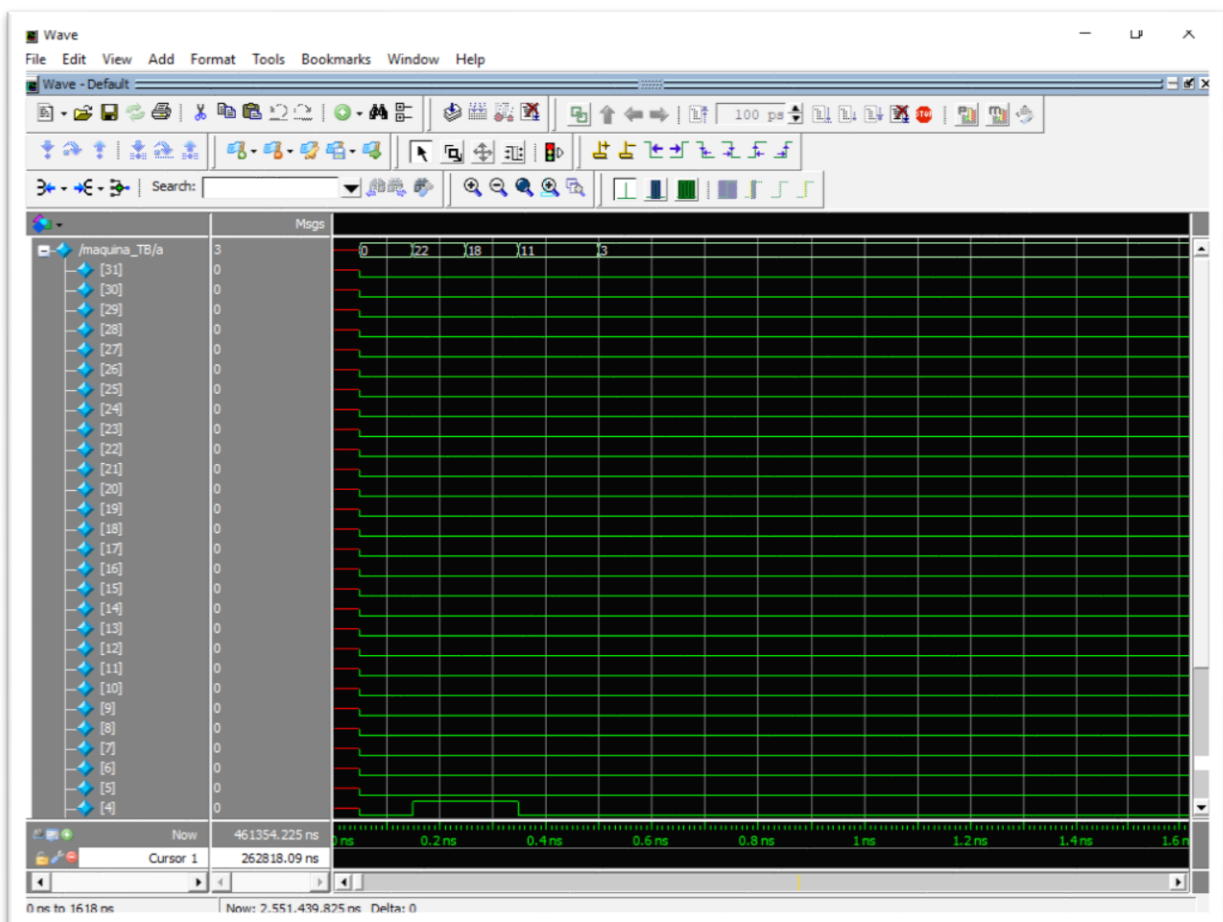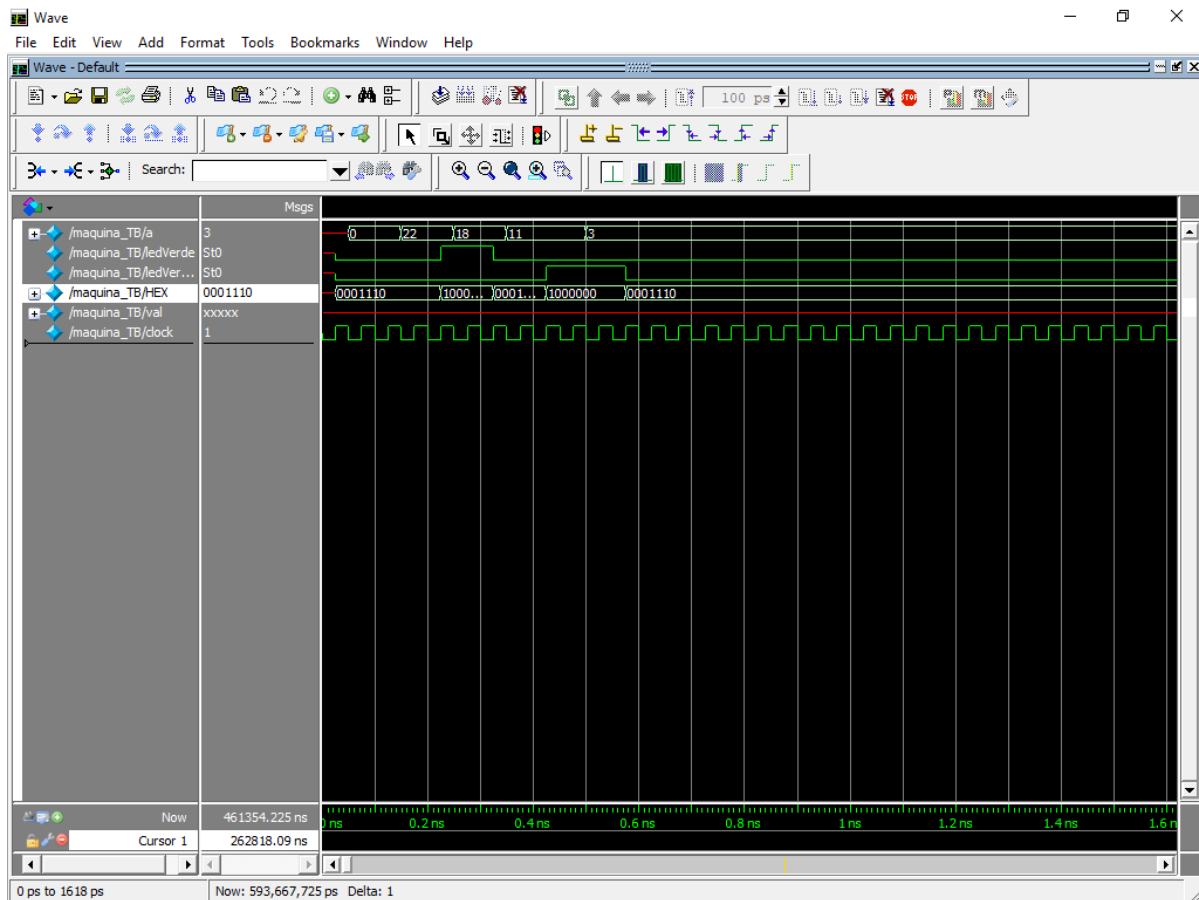

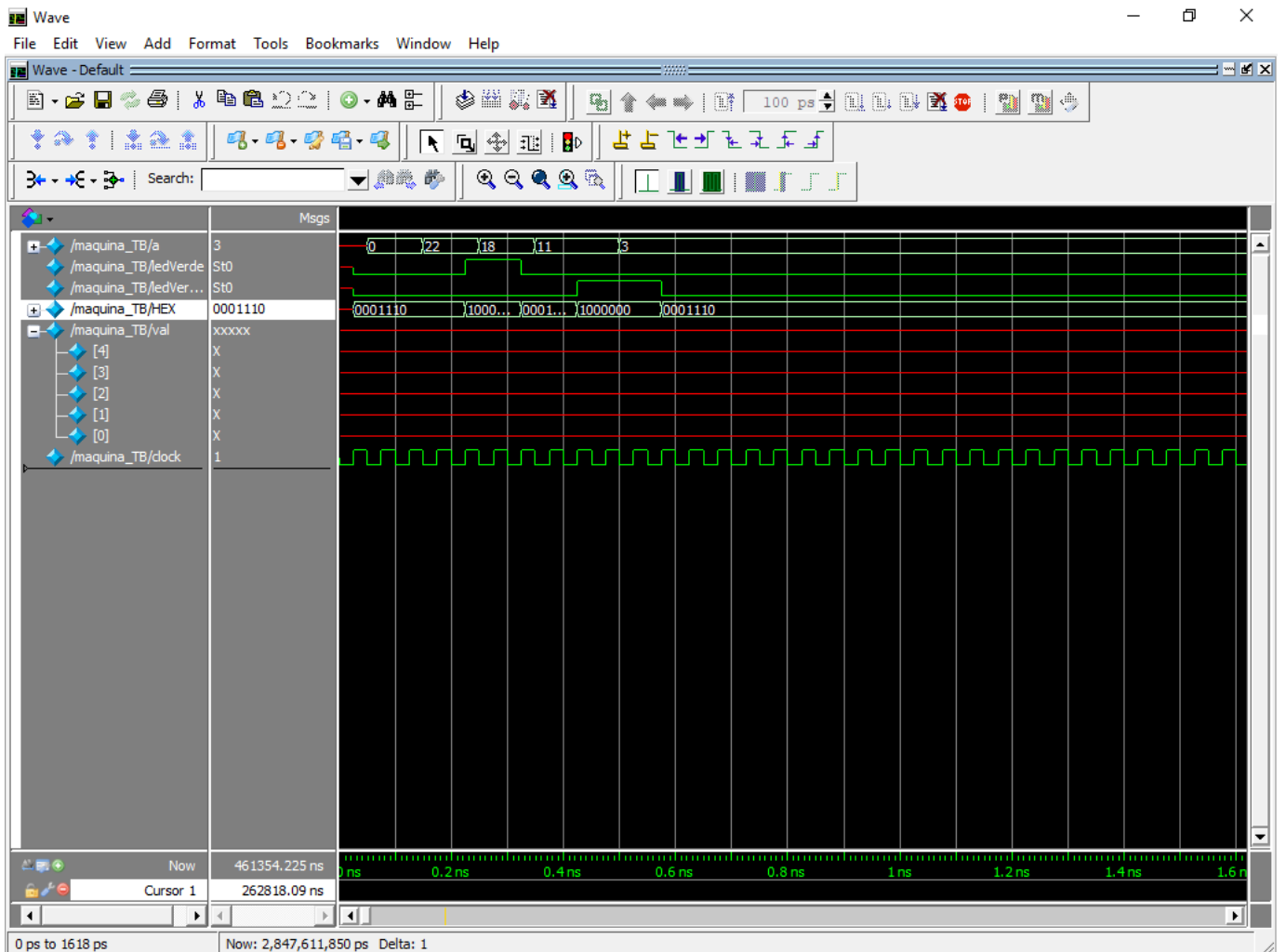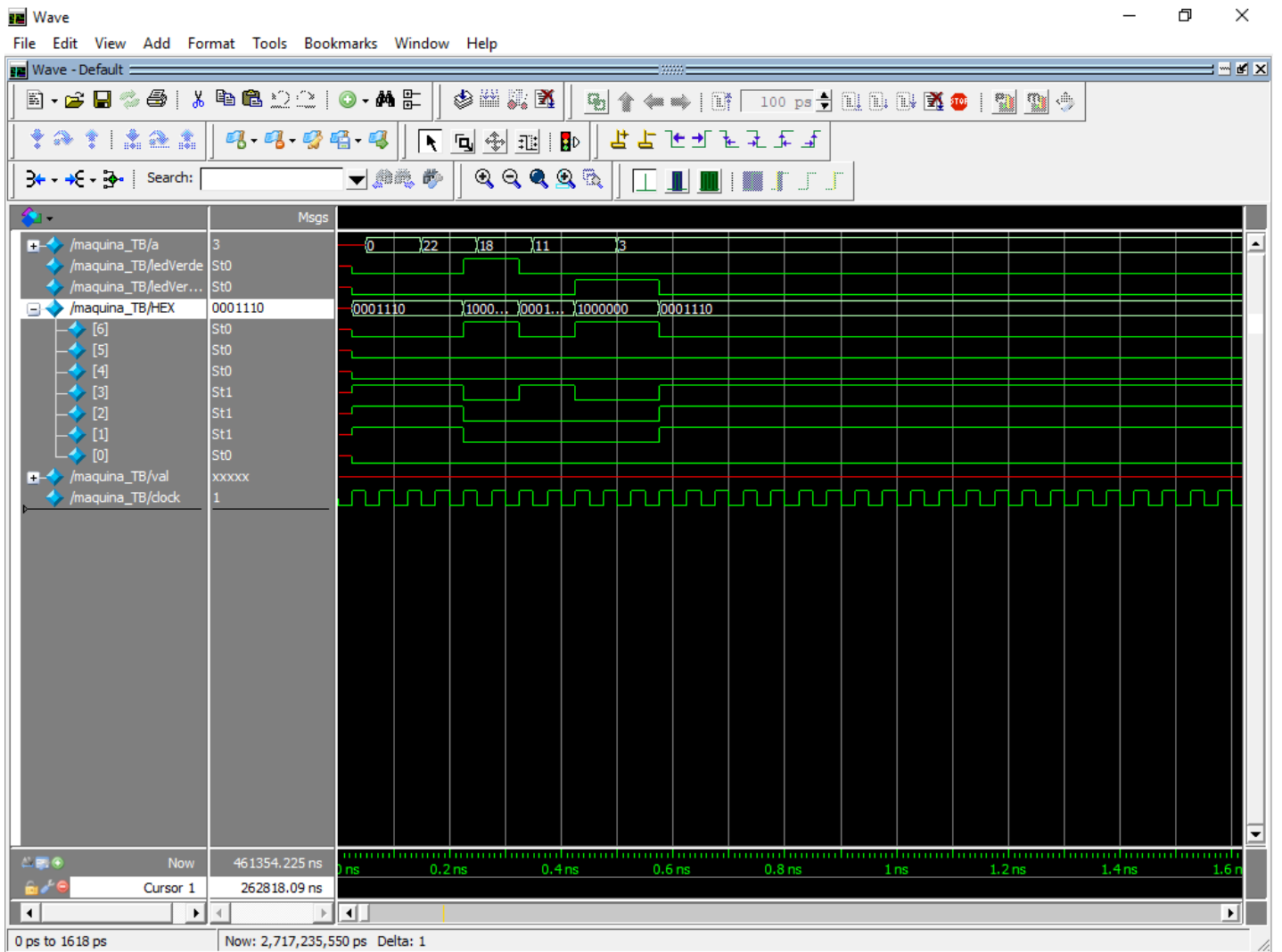



Com base nas “Waves” da simulação RTL, conclui-se que o circuito programado em Verilog corresponde ao requisitado na máquina de estados, migrando entre os estados “A”, “B”, “C” e “D” conforme as entradas são alteradas.

## Resultado rodando na placa

Não foi possível incluir fotos da placa rodando o circuito, devido à impossibilidade de login na máquina do laboratório.

Porém conforme mencionado, o circuito acende “A” no display de 7 segmentos quando o portão está aberto, e “F”, quando fechado. As entradas definidas na máquina de estados se demonstraram corretas neste teste prático, também, apesar da impossibilidade das fotos.

## 4 Análise crítica e discussão

O [Código 2.1](#) engloba todos as entradas, todos os estados e suas saídas, assim, se fosse um circuito sequencial, englobaria o circuito de excitação, circuito de memória e o circuito de saída.


Os resultados obtidos representam o comportamento ideal esperado, como definido no projeto. Das dificuldades encontradas, destacam-se as dificuldades em controlar as mudanças de estados, já que as entradas eram “pegas” automaticamente pela placa da Altera, podendo pular 2 estados de uma vez dependendo da entrada, e assim desorientar e dificultar a vida dos observadores.

Houve relativa facilidade para a idealização e desenvolvimento da máquina de estados, conteúdo já estudado previamente.

## 5 Análise crítica e discussão
 
## Circuito extra, sua FSM e código Verilog

O código a seguir representa um circuito combinatorio simples, onde estados “A” e “B” são representados por LED’s verde e vermelho, e o pressionar de um botão gera a transição entre os estados.



```
module inicial( botao, ledVerde, ledVermelho, clock);  
    input botao, clock;  
    output ledVerde, ledVermelho;  
  
    reg tmpLedVerde, tmpLedVermelho;  
  
    parameter A = 1'b0, B = 1'b1;  
  
    reg estado = A;  
  
    always @( posedge clock) begin  
        case( estado )  
            A: begin  
                tmpLedVerde = 1;  
                tmpLedVermelho = 0;  
  
                if( botao )  
                    estado = B;  
            end  
        end
```

```

        B: begin
            tmpLedVerde = 0;
            tmpLedVermelho = 1;

            if( botao )
                estado = A;
            end

            default: estado = A;
        endcase

    end

    assign ledVerde = tmpLedVerde;
    assign ledVermelho = tmpLedVermelho;
endmodule

module circuitoAdicional ( KEY, LEDG, LEDR, CLK );
    input [0:0] KEY;
    input CLK;
    output [0:0] LEDG, LEDR;

    inicial i( KEY[0], LEDG, LEDR, CLK);
endmodule

```

- Arquivo Test-Bench

```

module circuitoAdicional_TB;

    wire ledVerde, ledVermelho;
    reg clock, botao;

    inicial i( botao, ledVerde, ledVermelho, clock);

    //Alterando clock

```

```
always begin
```

```
    clock <= 0;
```

```
    #25;
```

```
    clock <= 1;
```

```
    #25;
```

```
end
```

```
    initial begin
```

```
        $display("\tSistema Porta\n");
```

```
        $display("Estado | Entrada | LG | LR");
```

```
        $display("-----");
```

```
        //Estado A
```

```
        #50
```

```
        botao = 0;#100
```

```
        $display( "  A  |   %x   | %x | %x ", botao, ledVerde, ledVermelho);
```

```
        //Estado B
```

```
        botao = 1;#100
```

```
        $display( "  B  |   %x   | %x | %x ", botao, ledVerde, ledVermelho);
```

```
        //Estado A
```


```
        botao = 1;#150
```

```
        $display( "  A  |   %x   | %x | %x ", botao, ledVerde, ledVermelho);
```

```
    end
```

```
endmodule
```

## Simulação RTL

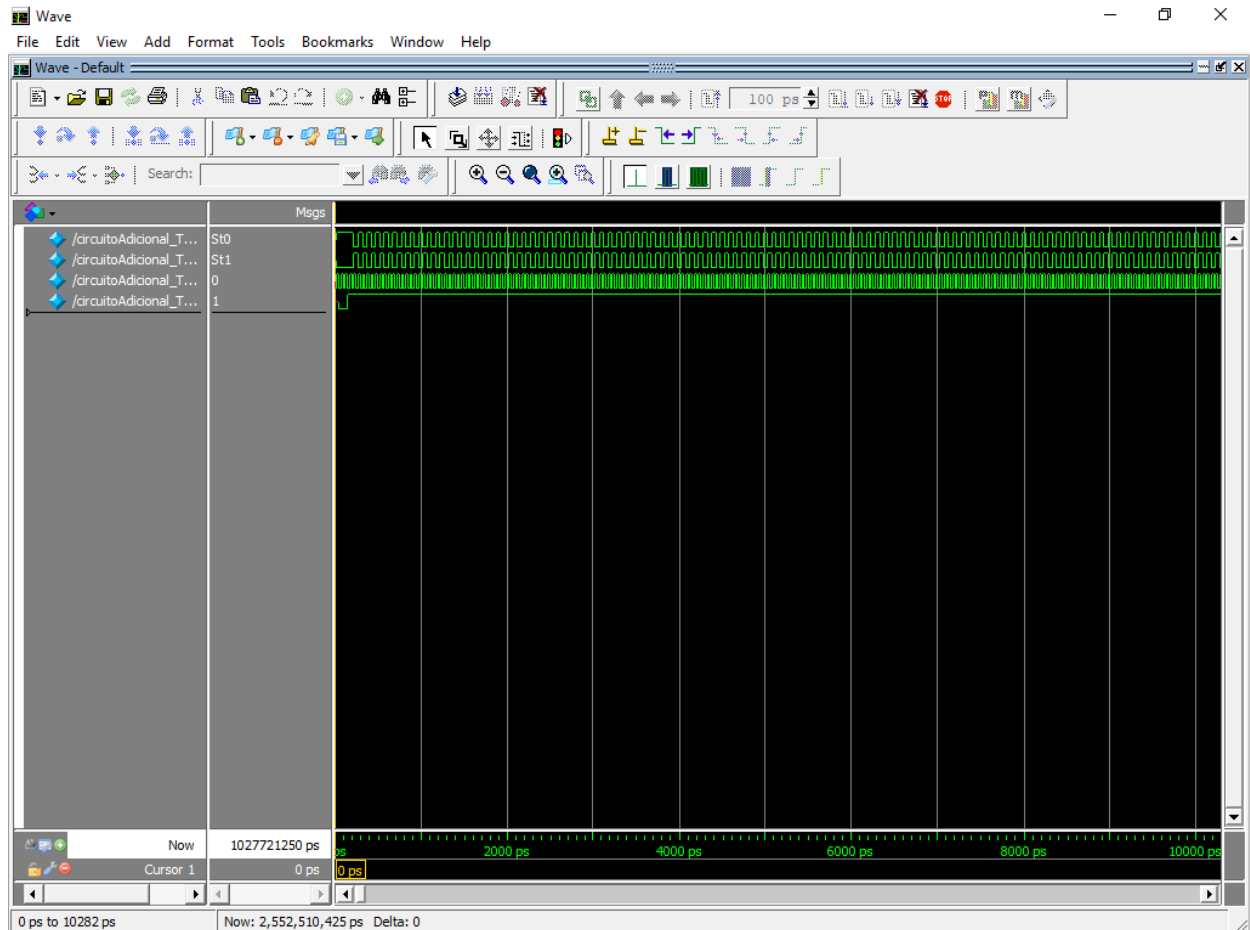

Novamente o circuito se comporta como esperado, aceitando 1 como condição para mudanças entre os estados A e B.